


### 分压式偏置 放大电路的装接

余舱市职成教中心学校 陈雅萍

### 任务目标:

学会在万能板上装接分压式偏置放大电路。

#### 电路组成

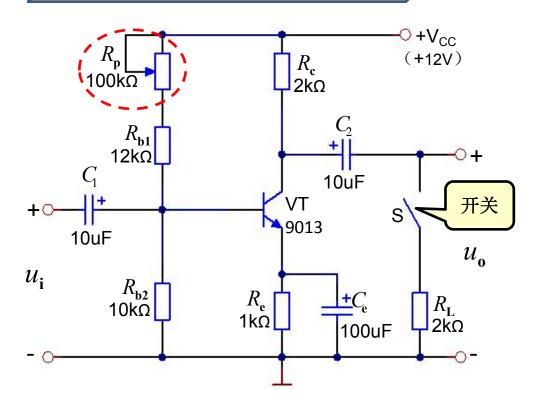

### -元件清单

电子元器件清单			
元件	名称	规格	数量
VT	三极管	9013	1
$R_{P}$	电位器	100kΩ	1
$R_{\rm b1}$	电阻器	12kΩ	1
R <sub>b2</sub>	电阻器	10kΩ	1
$R_{\rm e}$	电阻器	1kΩ	1
$R_{c}$ $R_{L}$	电阻器	2kΩ	2
$C_1$ , $C_2$	电容器	10uF	2
<b>C</b> <sub>e</sub>	电容器	100uF	1
S	拨动开关		1

其他材料				
名称	数量	备注		
接线柱	2			
信号连接线	2			
电源连接线	2			
短路帽	1			

装接过程

## 第一步: 准备材料


装接过程

## 第二步: 元器件识别与检测

装接过程

## 第三步: 电路布局

#### -装接过程(布局参考图)

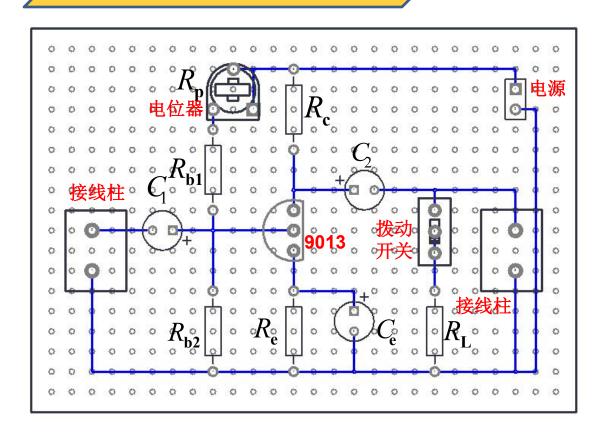

装接过程

## 第四步: 装接电路

接接过程

# 第五步: 通电前检查

#### 分压式偏置放大电路的装接

#### 在万能板上的装接步骤:

准备材料



元器件识别与检测



电路布局



电路装接



通电前检查